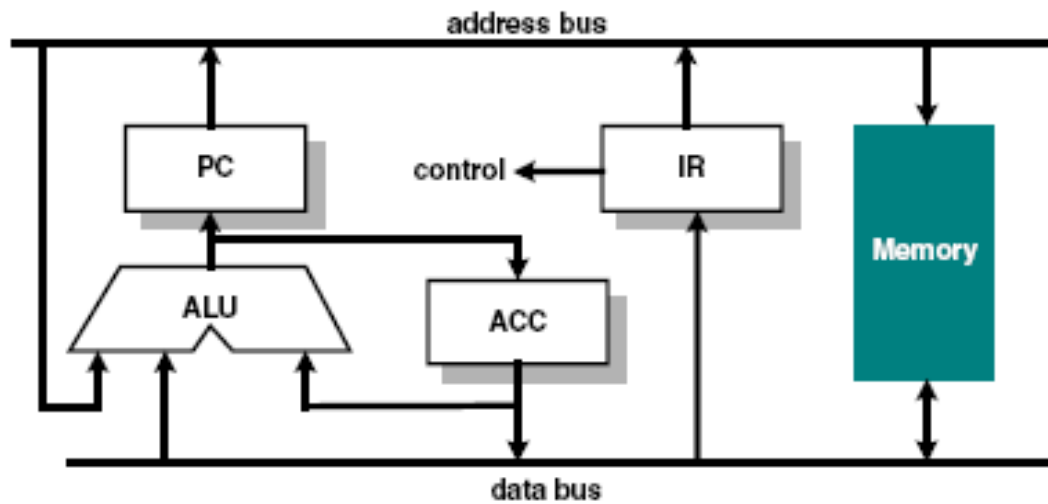


1. 다음과 같은 MU0 CPU 구조에서.



- ① 강의자료에 제시된 LDA, STO, ADD, JMP 명령어에 대하여 데이터 플로우를 단계별로 제시하라.
- ② 각자 두 가지 새로운 명령어를 추가하고 데이터 플로우를 제시하라.
- ③ ACC 이외에 범용 레지스터를 추가하여 내부 구조를 새로 정의하라.
- ④ 추가된 레지스터를 활용하는 명령어를 추가하고 그에 대한 동작(데이터 플로우)를 제시하라.